



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能学院

数字电路与逻辑设计课程大作业报告

数字电子钟逻辑电路设计

姓名：杨文韬

学号：18020100245

班级：1920012

2021 年 06 月 09 日

目录

第 1 章 概述	1
1.1 简述	1
1.2 设计任务和要求	1
1.3 设计工具	1
1.4 元件清单	2
1.5 设计方案流程图	3
第 2 章 原理	4
2.1 脉冲产生	4
2.2 计时	5
2.2.1 分与秒的计数	5
2.2.2 时的计数	5
2.2.3 星期的计数	5
2.3 显示	7
2.4 校准	7
2.5 报时	7
第 3 章 总结	8
3.1 心得体会	8
A multisim 仿真电路图	9

第 1 章 概述

1.1 简述

数字电子钟是一种用数字显示秒、分、时、日的计时装置，与传统的机械钟相比，它具有走时准确，显示直观、无机械传动装置等优点，因而得到了广泛的应用。小到人们日常生活中的电子手表，大到车站、码头、机场等公共场所的大型数显电子钟。

数字电子钟由以下几部分组成：石英晶体振荡器和分频器组成的秒脉冲发生器；校时电路；六十进制秒、分计数器，二十四进制（或十二进制）计时计数器；秒、分、时的译码显示部分等。

1.2 设计任务和要求

用中、小规模集成电路设计一台能显示日、时、分、秒的数字电子钟，要求如下：

1. 由晶振电路产生 1Hz 标准秒信号。
2. 秒、分为 00~59 六十进制计数器。
3. 时为 00~23 二十四进制计数器。
4. 周显示从 1~日为七进制计数器。
5. 可手动校时：能分别进行秒、分、时、日的校时。只要将开关置于手动位置，可分别对秒、分、时、日进行手动脉冲输入调整或连续脉冲输入的校正。
6. 整点报时。整点报时电路要求在每个整点前鸣叫五次低音（500Hz），整点时再鸣叫一次高音（1000Hz）。

1.3 设计工具

- Multisim 14.0(电路仿真)
- LaTeX(文档编写)
- OBS+ 格式工厂 (功能演示视频录制)
- Visio 2016(流程图绘制)

1.4 元件清单

74 系列的元件有以下几种，在我的设计中用的的元件清单如表 1.1 所示。

- 1) 74××(标准型)
- 2) 74S××(肖特基)
- 3) 74LS××(低功耗肖特基)
- 4) 74ALS××(先进低功耗肖特基)
- 5) 74AS××(先进肖特基)
- 6) 74F××(高速)

表 1.1: 元件清单表

Quantity	Description	RefDes	Package	Obsolete
1	TIMER, LM555CM	U1	IPC-7351\M08A	No
7	74STD, 74160N	U2, U3, U7, U8, U12, U13, U17	IPC-2221A/2222\NO16	No
3	74STD, 7410N	U6, U11, U16	IPC-2221A/2222\NO14	No
1	74STD, 7427N	U20	IPC-2221A/2222\NO14	No
4	74STD, 7400N	U19, U21, U22, U23	IPC-2221A/2222\NO14	No
3	SPDT,	S1, S2, S3	Generic\SPDT	-
3	74STD, 7451N	U24, U25, U28	IPC-2221A/2222\NO14	No
4	74STD, 7404N	U26, U27, U29, U31	IPC-2221A/2222\NO14	No
1	BUZZER, BUZZER 500Hz	LS1	Generic\BUZZER	-
1	74STD, 7408N	U34	IPC-2221A/2222\NO14	No
1	BUZZER, BUZZER 1000Hz	LS2	Generic\BUZZER	-

1.5 设计方案流程图

数字电子钟设计的流程图如图 1.1 所示。

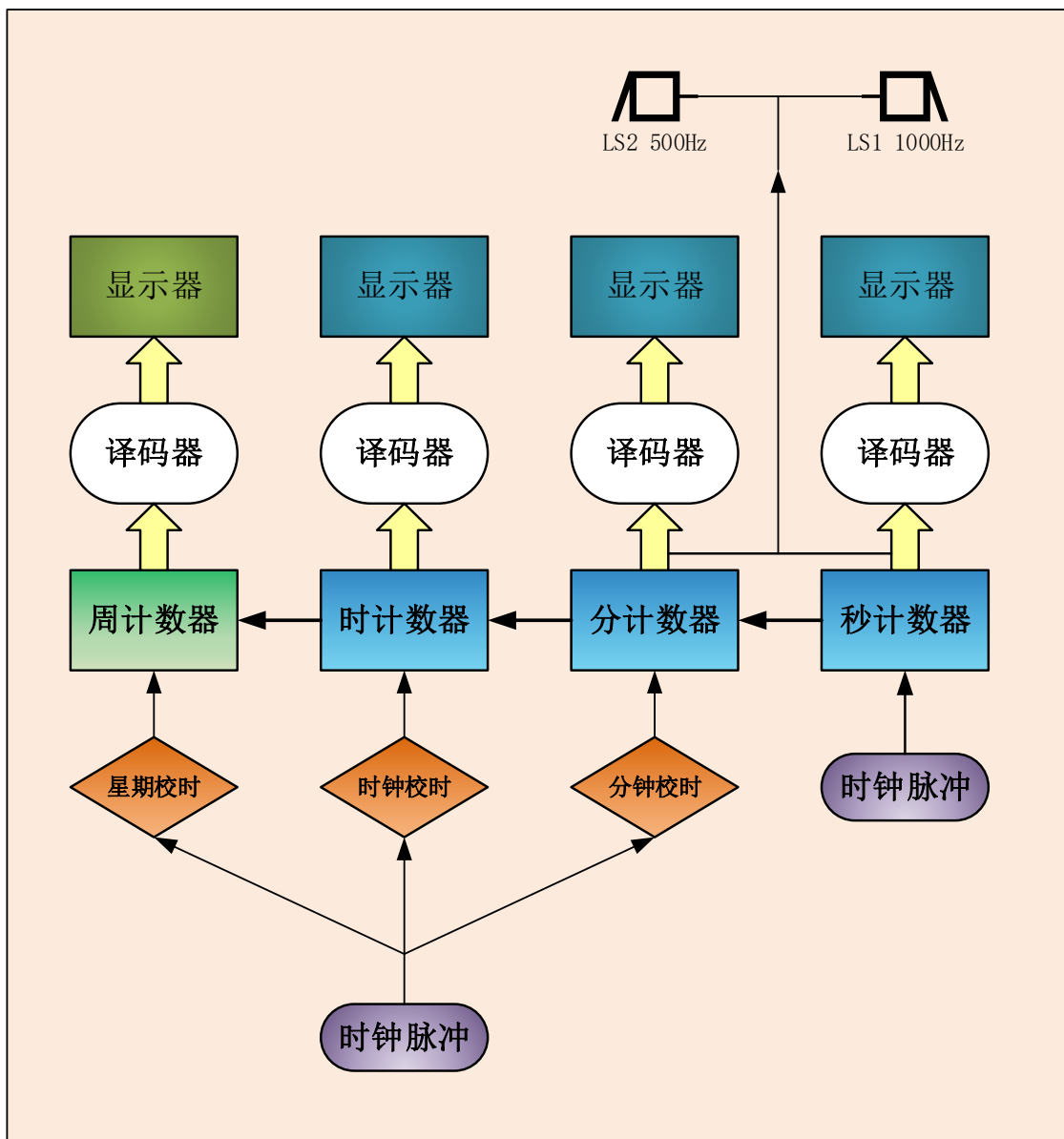


图 1.1: 设计流程图

第 2 章 原理

2.1 脉冲产生

 


图 2.1: 外部引脚图

 


图 2.2: 电路原理图

利用 555 电路组成触发器，利用电容的充放电原理产生方波脉冲信号，通过调节电容的大小来控制输出脉冲的频率，输出频率计算公式为 $f = \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2)C}$ ，利用触发器产生 1 Hz 的脉冲，实际周期为 0.984 秒，误差在可接受范围内，555 定时器的外部引脚图如图 2.1 所示，表 2.1 展示了对应功能。

表 2.1: 引脚功能表

引脚	名称	功能
1	GND (地)	接地，作为低电位 (0V)
2	TRIG (触发)	当此引脚电压降至 $1/3V_{CC}$ (或由控制端决定的阈值电压) 时输出端给出高电位。
3	OUT (输出)	输出高电平 (+VCC) 或低电位。
4	RST (复位)	当此引脚接高电平时定时器工作，当此引脚接地时芯片复位，输出低电位。
5	CTRL (控制)	控制芯片的阈值电压 (当此管脚接空时默认两阈值电压为 $1/3V_{CC}$ 与 $2/3V_{CC}$)。
6	THR (阈值)	当此引脚电压升至 $2/3V_{CC}$ (或由控制端决定的阈值电压) 时输出端给出低电位。
7	DIS (放电)	内接 OC 门，用于给电容放电。
8	VCC (供电)	提供高电位并给芯片供电。

电容放电所需时间

$$t_2 = R_2 C \ln \frac{0 - 2/3V_{cc}}{0 - 1/3V_{cc}} = R_2 C \ln 2 \approx 0.7R_2 C \quad (2.1)$$

电容充电时间

$$t_1 = (R_1 + R_2) C \ln \frac{V_{cc} - 1/3V_{cc}}{V_{cc} - 2/3V_{cc}} = (R_1 + R_2) C \ln 2 \approx 0.7 (R_1 + R_2) C \quad (2.2)$$

电路频率 $f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2)C}$, 而 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$, 故 $C = 47\mu\text{F}$ 。

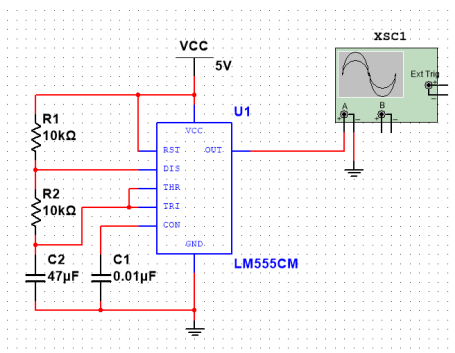


图 2.3: 脉冲信号产生电路图

 


图 2.4: 脉冲信号波形图

2.2 计时

用于计时的主体芯片为 7 块 74160N, 分别用来对星期、时、分、秒进行计数。

2.2.1 分与秒的计数

分与秒都是 60 进制 (0-59), 它们的电路基本相同, 60 进制计数器采用两块 74160N 整体置 0 法来实现。设计的电路图如图 2.6 和图 2.5 所示。

2.2.2 时的计数

时是 24 进制 (0-23), 24 进制计数器采用两块 74160N 整体置 0 法来实现。设计的电路图如图 2.7 所示。

2.2.3 星期的计数

我用 DCD_HEX_GREEN 上的 8 来表示周日, 那么周是 7 进制 (0-6), 7 进制计数器为 0 时利用一个或非门电路转化为 8 也就是周日, 采用一块 74160N 来实现。设计的电路图如图 2.8 所示。

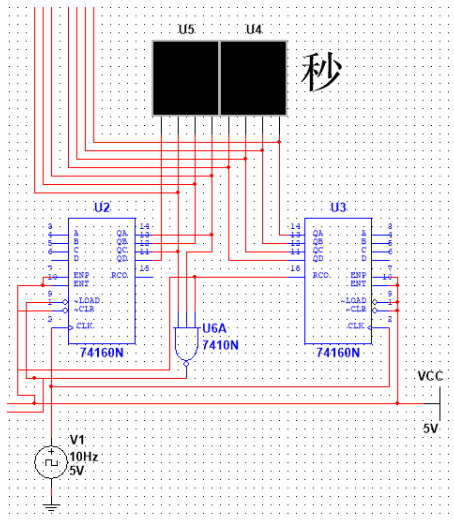


图 2.5: 秒的计数电路图

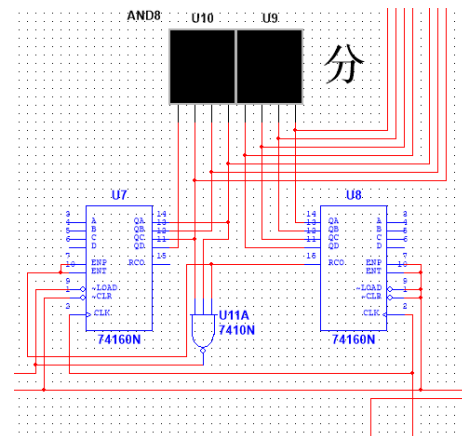


图 2.6: 分的计数电路图

 


图 2.7: 时的计数电路图

 


图 2.8: 星期的计数电路图

2.3 显示

通过将计数部分的四个输出端即 74160N 的输出端 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 送入对应显示模块的输入端来使显示模块显示相应的数字，显示模块用了 DCD_HEX_BLUE(时分秒) 和 DCD_HEX_GREEN(星期)。

2.4 校准

校准包括星期校准、时校准、分校准三个部分。通过按下对应校准开关进行校准，原理是星期、时、分分别输入 5Hz、10Hz、50Hz 时钟信号进行校准，实际应用中可根据实际情况进行修改，为防止校准信号丢失，利用了 RS 触发器电路，来提高电路的稳定性。校时电路的基本构造如图 2.9 所示。

 


图 2.9: 校时电路的电路图

2.5 报时

整点报时电路要求在每个整点前鸣叫 5 次低音 (500Hz)，即在 59 分 50 秒到 59 分 59 秒之间，从 59 分 50 秒开始蜂鸣器每隔 1 秒响一次，最后在整点鸣叫一次高音 (1000Hz)，可以用门电路的实现，分别如图 2.10 和图 2.11 所示，500Hz 蜂鸣器连 7 个引脚，即分计数器十位的 Q_C 和 Q_A 、分计数器个位的 Q_D 和 Q_A 、秒计数器十位的 Q_C 和 Q_A 以及秒计数器个位的 Q_A 的取反。

 


图 2.10: 500Hz 蜂鸣器门电路图

 


图 2.11: 1000Hz 蜂鸣器门电路图

第 3 章 总结

3.1 心得体会

整个数字电子钟的完成过程较为顺利，整个电路的各个功能我能基本都在理论课程中学过了，所以设计的难度并不大，只需像堆积木一样将各个模块堆积起来即可。设计完成后，我利用 Multisim 14.0 对设计好的电路进行了仿真，得到了还算比较满意的结果。但由于本人开始做的比较晚，时间仓促导致很多地方来不及优化，只是满足了基本功能要求，所以这个文档也写得比较简陋。电路仿真图见附录图 A.1 所示，此外本人还录制了功能演示视频供检验。

通过本次制作，我复习巩固了所学的数电相关理论知识，进一步掌握了 Multisim14.0 软件的相关应用功能，提升了整体构思布置电路的技巧，本次作业的实现也激发了我对电子电路学习的兴趣，鞭策着我继续前进！

A multisim 仿真电路图

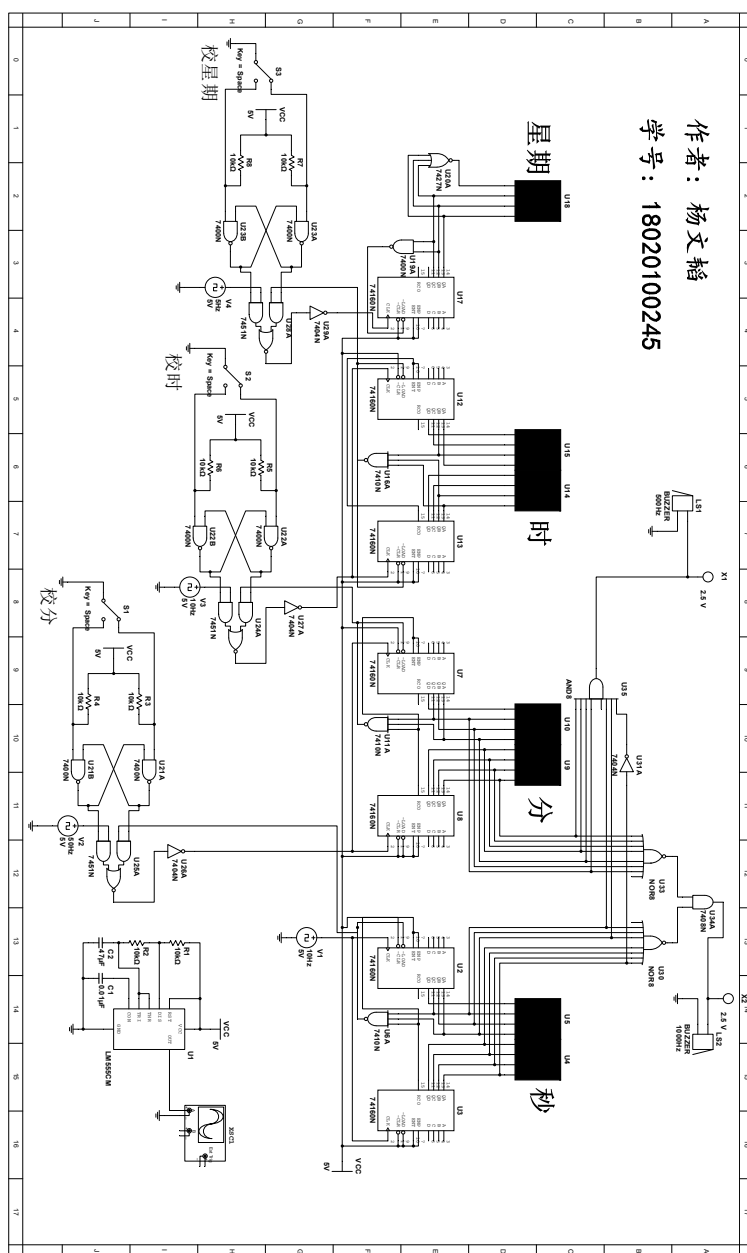


图 A.1: 仿真电路图